

# 1、 (10p)

1-bit comparator – logic expression , draw the circuit and complete the time diagram

A	B		$F_{A<B}$	$F_{A=B}$	$F_{A>B}$
0	0		0	1	0
0	1		1	0	0
1	0		0	0	1
1	1		0	1	0


Expression:

$$F_{A=B} = \overline{A \oplus B}$$


$$F_{A<B} = \overline{A} B$$

$$F_{A>B} = A \overline{B}$$

Circuit: (4p)

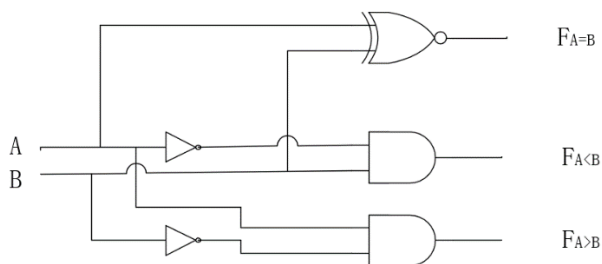

Time diagram: (6p)

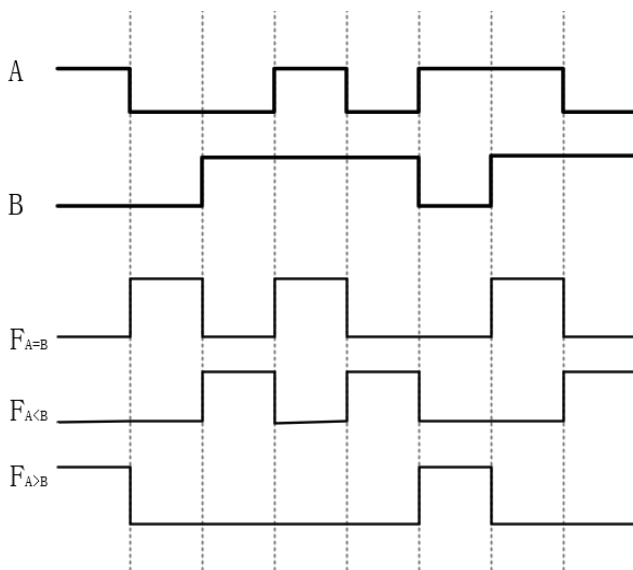

## 2、 (10p)

reduce the expression  $F(x, y, z, w) = \sum m(2, 4, 6, 8, 13, 14, 15) + \sum d(0, 7, 9, 10)$

Karnaugh map: (6p)

xy \ zw	00	01	11	10
00	d	1		1
01			1	d
11		d	1	
10	1	1	1	d

$$F = \bar{y}\bar{w} + \bar{x}\bar{w} + yz + x\bar{z}w \quad (4p)$$

或将  $x\bar{z}w$  替换为  $xyw$

$$\text{即: } F = \bar{y}\bar{w} + \bar{x}\bar{w} + yz + xyw$$

## 3、 (15p) Give the truth table of 1-bit full adder, and implement it using 1-of-8 multiplexer.


Truth Table: (8p)

A	B	Cin	Cout	Sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

1- of-8 multiplexer: (7p)

$$Cout = f(a, b, Cin) = \sum m(3, 5, 6, 7)$$
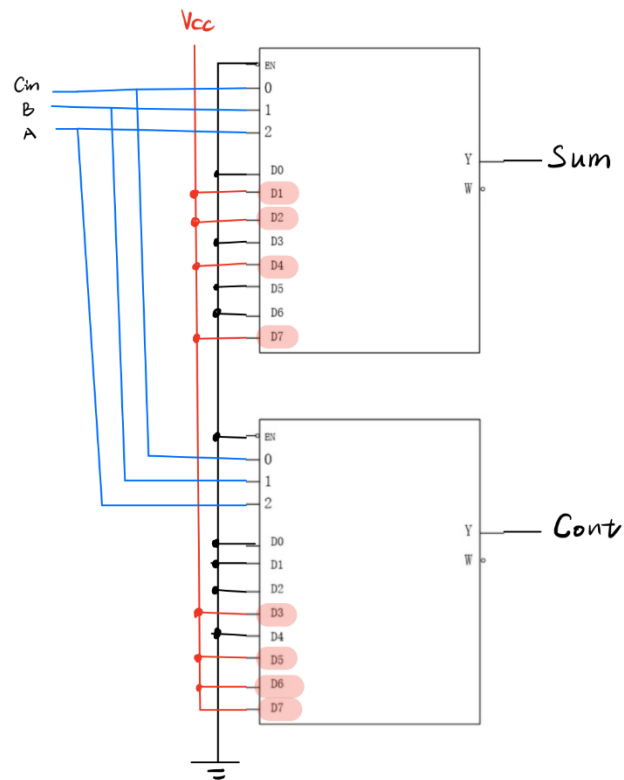
$$Sum = f(a, b, Cin) = \sum m(1, 2, 4, 7)$$



4、  $f(a, b, c) = b\bar{c} + a\bar{b} + abc$

1)(10p) SOP and POS


$$f(a, b, c) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7) = \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}\bar{c} + \bar{a}bc + ab\bar{c} + abc \quad (5p)$$

$$f(a, b, c) = \prod M(0, 1, 3) = (a + b + c)(a + b + \bar{c})(a + \bar{b} + \bar{c}) \quad (5p)$$

2) (10p) nand gates


$$f(a, b, c) = \overline{\bar{b}\bar{c}} \cdot \overline{a\bar{b}} \cdot \overline{abc} \quad (5p)$$

(或者是  $\overline{a \cdot b\bar{c}}$  )

 

(5p)

### 3) (15p) 3-line-to-8-line decoder

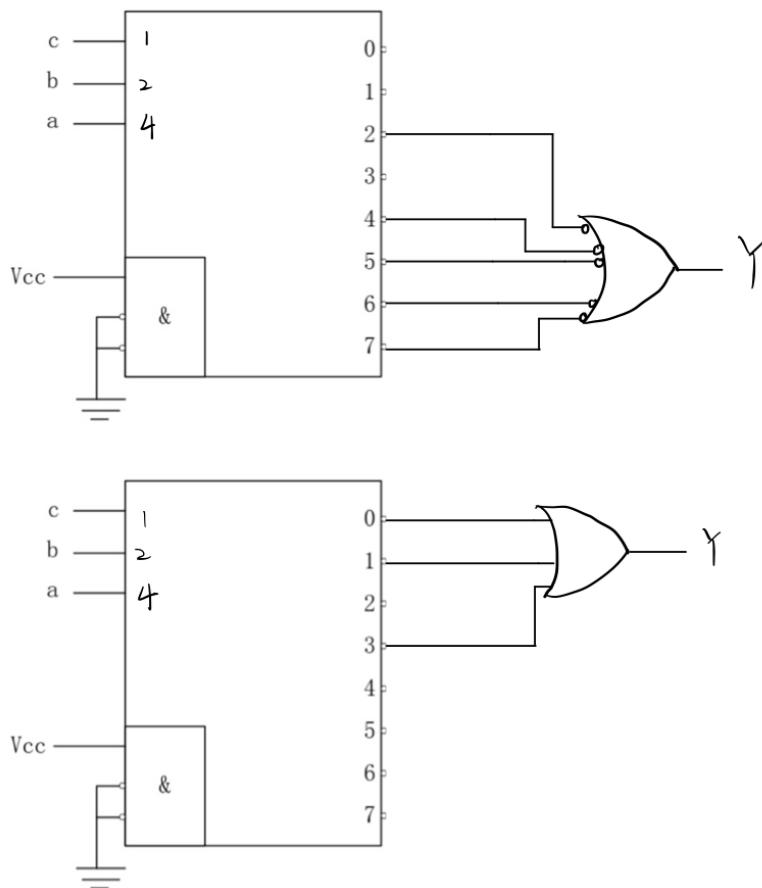


输出采用低有效输出，最小项使用与非门（非-或门）连接，或最大项使用或门连接。

### 4)(15p) 1-of-16 decoder (4-to-16 decoder)

可以将最高位接 1，此时采用输出位 8-15，

或者将最高位接 0，此时采用输出位 0-7，

最小项采用与非（非-或）门，或利用最大项使用或门输出。

 

### 5)(15p)1-of-4 multiplexer

(4p)

ab \ c	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	0	1	1

ab \ c	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	0	1	1

$\downarrow$        $\downarrow$        $\downarrow$        $\downarrow$   
 $D_0=0$     $D_1=C'$     $D_3=1$     $D_2=1$

降维(4p)

a \ b	0	1
0	0	1
1	$C'$	1

选择一个数据输入端作为信号输入，S1 连接 a, S0 连接 b, D0 接地，D1 接  $c'$ , D2 和 D3 接 Vcc (7p)

